

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого  
Институт компьютерных наук и кибербезопасности  
Высшая школа компьютерных технологий и информационных систем

## **Отчёт курсовой работе. Часть 1**

Дисциплина: Автоматизация проектирования дискретных  
устройств (на английском языке).

Выполнил студент гр. 5130901/10101 \_\_\_\_\_ Д.Л. Симоновский  
(подпись)

Руководитель \_\_\_\_\_ А.А. Федотов  
(подпись)

“25” апреля 2024 г.

Санкт-Петербург

2024

## **Оглавление**

<b>1. Список иллюстраций:</b>	<b>2</b>
<b>2. Структура проекта:</b>	<b>3</b>
<b>3. Решение:</b>	<b>3</b>
<b>4. Вывод:</b>	<b>13</b>

# 1. Список иллюстраций:

Рис. 2.1. Структура разрабатываемого проекта.....	3
Рис. 3.1. RTL Viewer модуля GEN.....	4
Рис. 3.2. Тест модуля GEN. ....	5
Рис. 3.3. RTL Viewer модуля RaF. ....	6
Рис. 3.4. Результат тестирования модуля RaF.....	7
Рис. 3.5. Настройки модуля FIFO. ....	8
Рис. 3.6. RTL Viewer модуля CR_1. ....	9
Рис. 3.7. Тестирование модуля CR_1 до сигнала full.....	10
Рис. 3.8. Тестирования модуля CR_1 до сигнала empty. ....	10
Рис. 3.9. Тестирование модуля CR_1 до максимального значения генератора. ....	10
Рис. 3.10. Тестирования модуля CR_1 на сигнале RST.....	10
Рис. 3.11. RTL Viewer для tb_CR_1.....	11
Рис. 3.12. Настройки Signal Tap II. ....	11
Рис. 3.13. Mnemonic Tabel Setup. ....	12
Рис. 3.14. Появление сигнала full при тестировании на плате.....	12
Рис. 3.15. Появление сигнала empty при тестировании на плате. ....	12
Рис. 3.16. Появление значения 127 (максимального) при тестировании на плате.....	12
Рис. 3.17. Отключение работы при тестировании на плате. ....	13
Рис. 3.18. Сброс при тестировании на плате. ....	13
Рис. 3.19. RTL Viewer для impl_CR_1. ....	13

## 2. Структура проекта:

Структура разрабатываемого проекта приведена ниже:

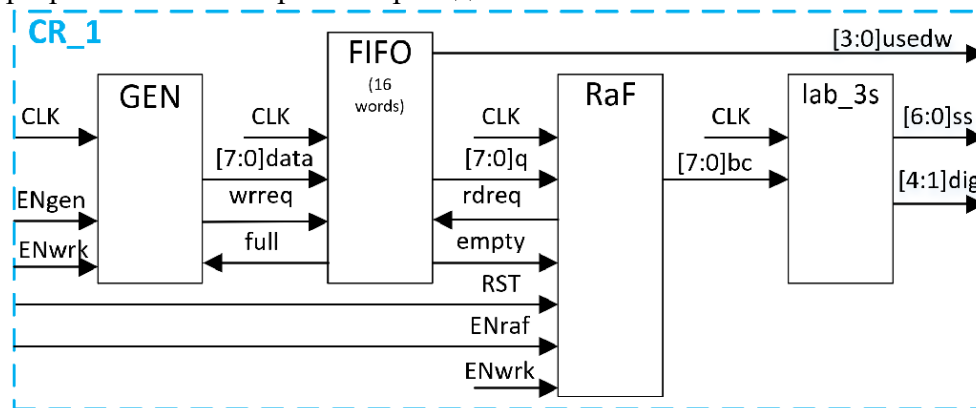


Рис. 2.1. Структура разрабатываемого проекта.

Он состоит из следующих элементов:

- GEN – генератор случайных чисел.
- FIFO – IP модуль очереди.
- RaF – модуль для поиска максимального числа, среди поданных на вход.
- lab\_3s – модуль для вывода результата модуля RaF на 7-сегментный индикатор.

Для этого модуля разработать тестовый файл, программу отладки на плате и итоговый проект для интеграции устройства.

## 3. Решение:

Начнем разработку данного проекта с модуля GEN. Он должен работать по следующему алгоритму:

- Если ( $ENgen = 1$  и  $full = 0$  и  $Enwrk = 1$ ) выполняется:  
Модуль формирует сигнал  $wrreq = 1$ , работает генератор псевдослучайных чисел (данные выдаются на выход [7:0] data)
- Если условие ( $ENgen = 1$  и  $full = 0$  и  $Enwrk = 1$ ) не выполняется:  
Модуль формирует сигнал  $wrreq = 0$ , генератор псевдослучайных чисел находится в состоянии ожидания (данные выдаются на выход [7:0] data)

В качестве генератора псевдослучайных чисел используется модуль LFSR\_7\_6\_3\_1\_0\_F, разработанный ранее в ходе лабораторных:

```
Verilog_labs - LFSR_7_6_3_1_0_F.sv

1  `timescale 1ns / 1ns
2  module LFSR_7_6_3_1_0_F (
3      input bit    CLK,
4      input bit    RST,
5      input bit    ENA,
6      output bit [7:1] LFSR_out
7  );
8      always_ff @(posedge CLK, posedge RST)
9          if (RST) LFSR_out <= 1'b1;
10         else if (ENA)
11             if (LFSR_out == '0) LFSR_out <= 1'b1;
12             else LFSR_out <= {LFSR_out[6:1], LFSR_out[7] ^ LFSR_out[6] ^ LFSR_out[3] ^ LFSR_out[1]};
13     endmodule
```

В свою очередь модуль GEN является лишь контролирует, когда модуль будет работать, а когда нет. Он будет выглядеть следующим образом:

```

Verilog_labs - gen.sv
1  module gen (
2      input bit      clk,
3      input bit      ENgen,
4      input bit      ENwrk,
5      input bit      full,
6      output bit      wrreq,
7      output bit [7:0] data
8  );
9
10     bit      RST = 1'b0;
11     bit      ENA = 1'b0;
12     bit [7:1] LFSR_out = 1'b0;
13
14     LFSR_7_6_3_1_0_F u_LFSR_7_6_3_1_0_F (
15         .CLK(clk),
16         .RST,
17         .ENA,
18         .LFSR_out
19     );
20
21     assign data = {1'b0, LFSR_out};
22
23     always_ff @(posedge clk) begin
24         if (ENgen == 1'b1 && full == 0 && ENwrk == 1) begin
25             wrreq <= 1'b1;
26             ENA <= 1'b1;
27         end else begin
28             wrreq <= 1'b0;
29             ENA <= 1'b0;
30         end
31     end
32
33 endmodule

```

На вход он принимает сигналы, которые отражены на Рис. 2.1. Далее объявляется модуль LFSR\_7\_6\_3\_1\_0\_F. Сигнал RST у него будет принимать постоянное значение нуля т.е. никогда не будет сброшен, благодаря ENA будет выполняться остановка генерации, а на выход data будет подаваться результат.

Логика включения ENA и сигнала wrreq написана в блоке always\_ff и соответствует поставленному заданию.

Выполним компиляцию и посмотрим на получившуюся RTL схему:

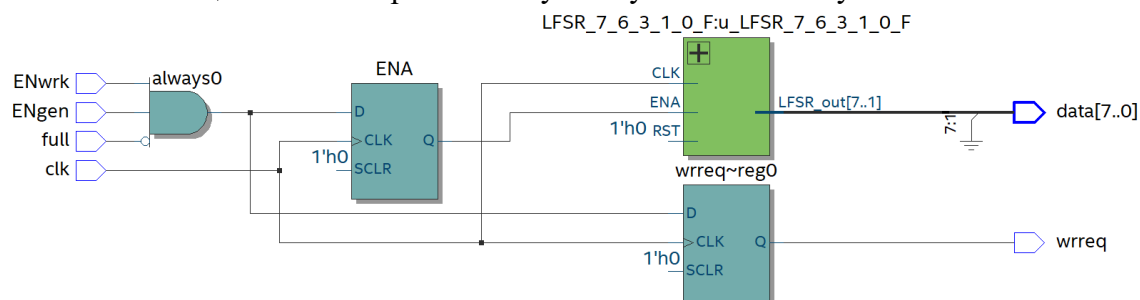


Рис. 3.1. RTL Viewer модуля GEN.

Она соответствует ожиданиям, теперь необходимо провести тестирование данного модуля, для этого разработаем тест первого класса, он будет выглядеть следующим образом:

```

Verilog_labs - gen_tb.sv
1  `timescale 1ns / 1ns
2  module tb_gen;
3
4      parameter PERIOD = 10;
5
6      bit      clk = 1'b0;
7      bit      ENgen = 1'b0;
8      bit      ENwrk = 1'b0;
9      bit      full = 1'b0;
10     bit      wrreq;
11     bit [7:0] data;
12
13     initial begin
14         forever #(PERIOD / 2) clk = ~clk;
15     end
16
17     gen u_gen (.*);
18
19     initial begin
20         #(PERIOD * 1);
21         ENgen = 1'b1;
22         #(PERIOD * 1);
23         ENwrk = 1'b1;
24         #(PERIOD * 10);
25         full = 1'b1;
26         #(PERIOD * 2);
27         full = 1'b0;
28         #(PERIOD * 4);
29         $stop;
30     end
31
32 endmodule

```

В этом тесте мы проверяем, что счет происходит только при заданных требованиях, а также продолжается, когда требования вновь выполняются.

Запустим его и посмотрим на результат:

 


Рис. 3.2. Тест модуля GEN.

Как можно заметить, тест соответствует разработанным требованиям.

Следующим разработаем модуль RaF, который будет считывать данные из FIFO и сохранять максимальное число. Алгоритм выглядит следующим образом:

- Если ( $ENraf = 1$  и  $empty = 0$  и  $Enwrk = 1$ )  
 Модуль считывает данные из FIFO (формирует сигнал  $rdreq = 1$ )  
 Ищет среди принимаемых от FIFO данных максимальное значение  
 Передает текущее максимальное значение на выход  $[7:0]bc$
  - Если условие ( $ENraf = 1$  и  $empty = 0$  и  $Enwrk = 1$ ) не выполняется  
 Модуль формирует сигнал  $rdreq = 0$   
 Модуль находится в состоянии ожидания (текущее максимальное значение выдается на выход  $[7:0]bc$ )
  - Сигнал RST асинхронно сбрасывает найденное максимальное значение в 0
- Его описание на языке System Verilog будет выглядеть следующим образом:

```

Verilog_labs - RaF.sv

1  module RaF (
2      input bit      CLK,
3      input bit      ENraf,
4      input bit      empty,
5      input bit      Enwrk,
6      input bit      RST,
7      input bit [7:0] q,
8      output bit      rdreq,
9      output bit [7:0] bc
10 );
11
12 always_ff @(posedge CLK, posedge RST) begin
13     if (RST) bc <= 1'b0;
14     else if (ENraf == 1'b1 && empty == 1'b0 && Enwrk == 1'b1) begin
15         rdreq <= 1'b1;
16         bc <= (bc < q ? q : bc);
17     end else begin
18         rdreq <= 1'b0;
19     end
20 end
21
22 endmodule

```

Посмотрим на RTL Viewer разработанного модуля:

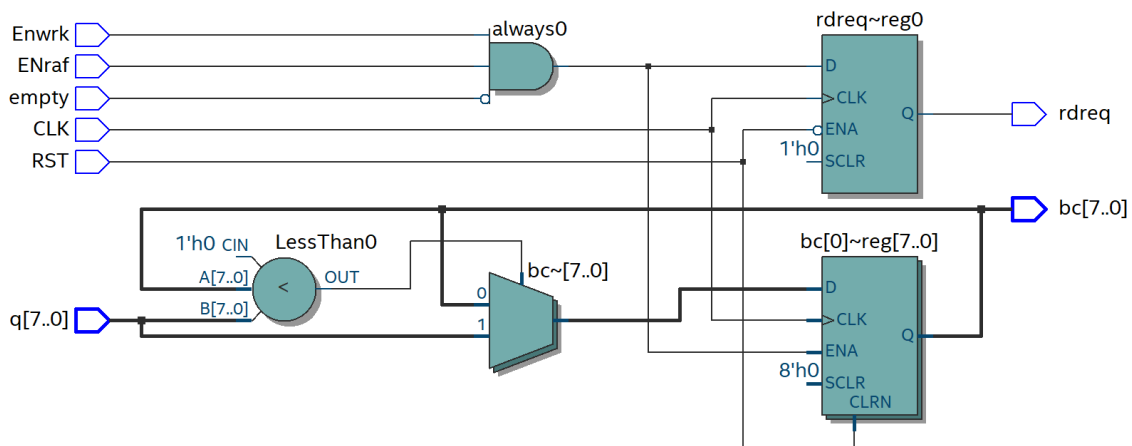


Рис. 3.3. RTL Viewer модуля RaF.

Далее необходимо провести тестирование исследуемого модуля. Для этого разработаем тест первого уровня:

```

Verilog_labs - RaF_tb.sv

1  `timescale 1ns / 1ns
2  module tb_RaF;
3
4      parameter PERIOD = 10;
5
6      bit      CLK = 1'b0;
7      bit      ENraf = 1'b0;
8      bit      empty = 1'b0;
9      bit      Enwrk = 1'b0;
10     bit      RST = 1'b0;
11     bit [7:0] q;
12     bit      rdreq;
13     bit [7:0] bc;
14
15     initial begin
16         forever #(PERIOD / 2) CLK = ~CLK;
17     end
18
19     RaF u_RaF (.);
20
21     initial begin
22         #(PERIOD * 1);
23         q = 8'd7;
24         #(PERIOD * 1);
25         ENraf = 1'b1;
26         #(PERIOD * 1);
27         Enwrk = 1'b1;
28         #(PERIOD * 2);
29         q = 8'd4;
30         #(PERIOD * 2);
31         RST = 1'b1;
32         #(PERIOD * 1);
33         RST = 1'b0;
34         #(PERIOD * 1);
35         q = 8'd120;
36         #(PERIOD * 2);
37         $stop;
38     end
39
40 endmodule

```

В этом тесте мы подаем на вход q какое-то значение, но т.к. условия не выполняются записано оно не будет, после чего подаем все значения для выполнения условия и теперь запись должна быть выполнена. После чего пытаемся перезаписать меньшим значением.

Далее происходит сброс и пытаемся записать после сброса другое значение.

Запустим данный тест и посмотрим на результат тестирования:

 


Рис. 3.4. Результат тестирования модуля RaF.

Как мы видим все результаты тестирования совпадают с ожиданиями.

Модуль FIFO мы возьмем из IP библиотеки, разрабатывать его не нужно, а модуль для вывода значений на 7-сегментный дисплей мы возьмем из лабораторной работы прошлого семестра, это значит мы готовы перейти к разработке модуля на Рис. 2.1.

Данное описание на языке System Verilog приведено ниже:



```

1 module CR_1 (
2     input bit CLK,
3     input bit ENgen,
4     input bit Enwrk,
5     input bit RST,
6     input bit ENraf,
7     output bit [3:0] usedw,
8     output bit [6:0] ss,
9     output bit [4:1] dig
10 );
11
12 bit full;
13 bit wrreq;
14 bit [7:0] data;
15
16 gen u_gen (
17     .clk (CLK),
18     .ENgen,
19     .ENwrk(Enwrk),
20     .full,
21     .wrreq,
22     .data
23 );
24
25 bit rdreq;
26 bit empty;
27 bit [7:0] q;
28
29 FIFO u_fifo (
30     .clock(CLK),
31     .data(data),
32     .rdreq(rdreq),
33     .wrreq(wrreq),
34     .empty(empty),
35     .full(full),
36     .q(q),
37     .usedw(usedw)
38 );
39
40 bit [7:0] bc;
41
42 RaF u_RaF (
43     .CLK,
44     .ENraf,
45     .empty,
46     .ENwrk,
47     .RST,
48     .q,
49     .rdreq,
50     .bc
51 );
52
53 lab_3s u_lab_3s (
54     .clk(CLK),
55     .bc(bc),
56     .ss(ss),
57     .dig(dig)
58 );
59
60
61 endmodule

```

Как можно заметить это просто описание соединения разработанных модулей а также очереди и модуля, лабораторной номер 3.

Очередь будет иметь следующие настройки:

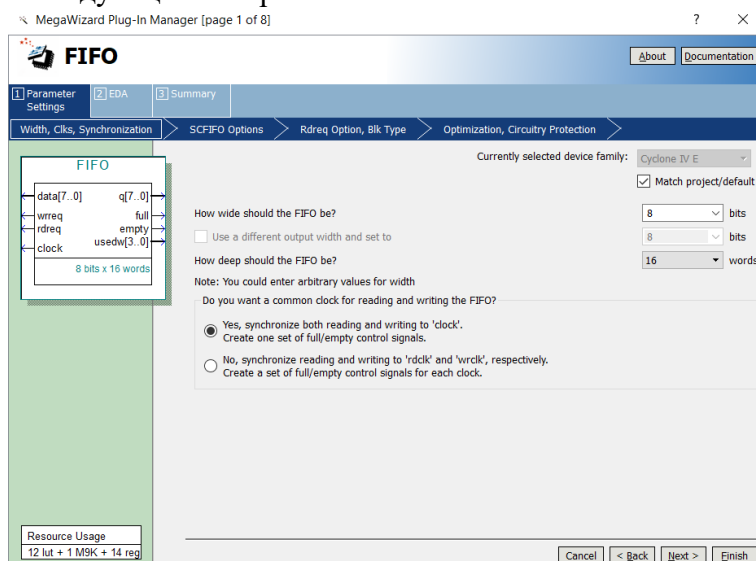


Рис. 3.5. Настройки модуля FIFO.

Выполним компиляцию и посмотрим на RTL Viewer, чтоб убедиться в корректности построенной схемы:

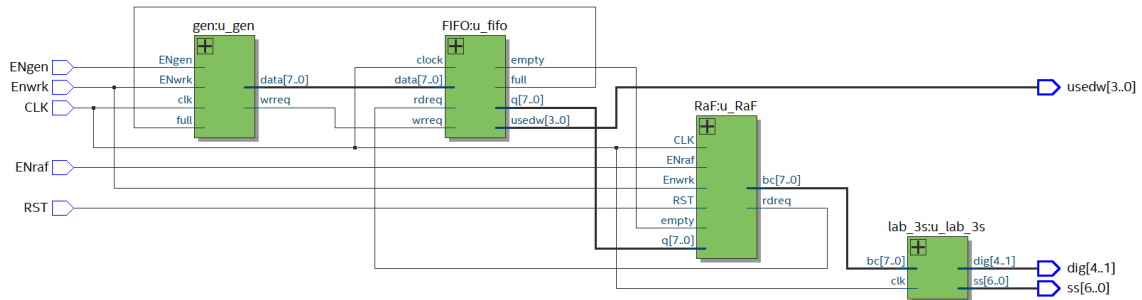


Рис. 3.6. RTL Viewer модуля CR\_1.

Как мы видим, полученная схема похожа на Рис. 2.1. что свидетельствует о корректности разработанного модуля. Теперь выполним тестирование этого модуля, для этого разработает следующий тест первого класса:

```
Verilog_labs - CR_1_tb.v
1 `timescale 1ns / 1ns
2 module tb_CR_1;
3
4     parameter PERIOD = 10;
5
6     bit    CLK = 1'b0;
7     bit    ENgen = 1'b0;
8     bit    Enwrk = 1'b0;
9     bit    RST = 1'b0;
10    bit    ENraf = 1'b0;
11    bit [3:0] usedw;
12    bit [6:0] ss;
13    bit [4:1] dig;
14
15    initial begin
16        forever #(PERIOD / 2) CLK = ~CLK;
17    end
18
19    CR_1 u_CR_1 (. *);
20
21    initial begin
22        #(PERIOD * 1);
23        ENraf = 1'b0;
24        ENgen = 1'b1;
25        Enwrk = 1'b1;
26        RST = 1'b0;
27        #(PERIOD * 18);
28        ENraf = 1'b1;
29        ENgen = 1'b0;
30        Enwrk = 1'b1;
31        RST = 1'b0;
32        #(PERIOD * 18);
33        ENraf = 1'b1;
34        ENgen = 1'b1;
35        Enwrk = 1'b1;
36        RST = 1'b0;
37        #(PERIOD * 27);
38        ENraf = 1'b1;
39        ENgen = 1'b1;
40        Enwrk = 1'b0;
41        RST = 1'b0;
42        #(PERIOD * 3);
43        ENraf = 1'b1;
44        ENgen = 1'b1;
45        Enwrk = 1'b1;
46        RST = 1'b1;
47        #(PERIOD * 3);
48        $stop;
49    end
50
51 endmodule
```

Данный тест проверяет работу модуля по следующему алгоритму:

- Запись в FIFO до появления сигнала *full* ( $ENraf = 0$   $Engen = 1$   $Enwrk = 1$   $RST = 0$ )
- Чтение из FIFO до появления сигнала *empty* ( $ENraf = 1$   $Engen = 0$   $Enwrk = 1$   $RST = 0$ )
- Чтение и запись FIFO до появления на выводе [7:0]bc максимального значения ( $ENraf = 1$   $Engen = 1$   $Enwrk = 1$   $RST = 0$ )
- Запрет работы ( $ENraf = 1$   $Engen = 1$   $Enwrk = 0$   $RST = 0$ )
- Сброс максимального значения ( $ENraf = x$   $Engen = x$   $Enwrk = x$   $RST = 1$ )

Проведем первый тест, его результат выглядит следующим образом:

 


Рис. 3.7. Тестирование модуля CR\_1 до сигнала full.

Как мы видим, все работает корректно и данные выдаются до появления сигнала full. В bc данные не записываются т.к. он не активирован.

Теперь перейдем к следующему тесту:

 


Рис. 3.8. Тестирования модуля CR\_1 до сигнала empty.

Система корректно показывает и на этом тесте, выдавая содержимое очереди до сигнала empty. В bc данные аналогично не попадают т.к. он не активирован.

Теперь запустим систему в стандартном для неё режиме работы:

 


Рис. 3.9. Тестирование модуля CR\_1 до максимального значения генератора.

Как мы видим, система работает корректно и действительно сохраняет значение максимума.

Теперь проверим сигнал RST:

 


Рис. 3.10. Тестирования модуля CR\_1 на сигнале RST.

На рисунке выше видно, что устройство корректно работает и с этими сигналами.

Стоит отметить, что во время тестирования выходы ss и dig оставались нулевыми. Это связано с тем, что модуле вывода данных на 7-сегментный индикатор стоит делитель, чтоб избавиться от мигания индикатора от частных обновлений. Его значение составляет около 10000, что много меньше количество тактов в тесте.

Изменим это, передав в него значение 1, чтоб при проверке на плате уже видеть нормальные сигналы.

Перейдем непосредственно к тестированию на плате, для этого создадим следующий модуль, благодаря которому сможем менять входные значение, используя ISSPE и смотреть на результат, используя Signal Tap II:

```
Verilog_labs - db_CR_1.sv

1 module db_CR_1 (
2   (* altera_attribute = "-name IO_STANDARD \"3.3-V LVC MOS\", chip_pin = \"23\" *)
3   input bit CLK
4 );
5   bit ENgen;
6   bit ENwrk;
7   bit RST;
8   bit ENraf;
9   bit [3:0] usedw;
10  bit [6:0] ss;
11  bit [4:1] dig;
12
13  CR_1 u_CR_1 (
14    .CLK,
15    .ENgen,
16    .ENwrk,
17    .RST,
18    .ENraf,
19    .usedw,
20    .ss,
21    .dig
22  );
23
24  SP_unit u0 (
25    .source ({ENgen, ENwrk, RST, ENraf}), // sources.source
26    .source_clk(CLK) // source_clk.clk
27  );
28
29 endmodule
30
```

Его RTL Viewer приведен ниже:

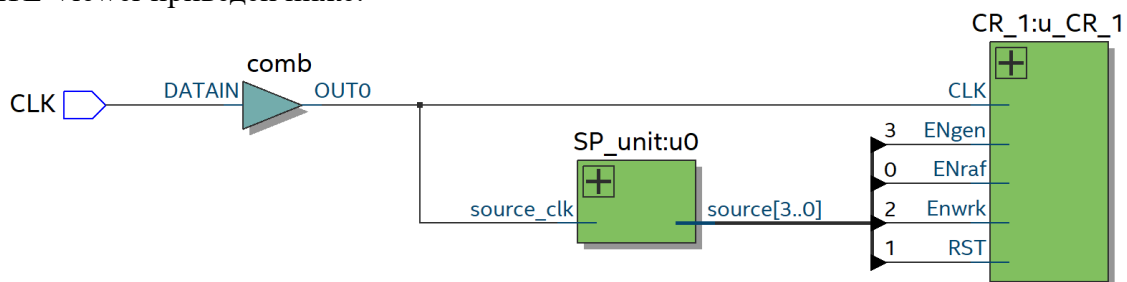


Рис. 3.11. RTL Viewer для tb\_CR\_1.

Выполним настройку Signal Tap II следующим образом:

Type	Alias	Name	Data Enable	Trigger Enable	Trigger Conditions
		# CR_1:u_CR_1 ss[6..0]	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		# CR_1:u_CR_1 dig[4..1]	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		# CR_1:u_CR_1 usedw[3..0]	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Xh
		CR_1:u_CR_1 ENgen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		CR_1:u_CR_1 RST	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		CR_1:u_CR_1 ENraf	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		CR_1:u_CR_1 ENwrk	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		CR_1:u_CR_1 FIFO:u_fifo full	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		CR_1:u_CR_1 FIFO:u_fifo wrreq	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		CR_1:u_CR_1 FIFO:u_fifo empty	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		CR_1:u_CR_1 FIFO:u_fifo rdreq	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		# CR_1:u_CR_1 FIFO:u_fifo q[7..0]	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	XXh
		# CR_1:u_CR_1 RaFu_RaF bc[7..0]	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	XXh

Signal Configuration:

Clock: CLK

Data

Sample depth: 256 RAM type: Auto

☐ Segmented: 2 128 sample segments

Nodes Allocated: ☒ Auto ☐ Manual: 39

Pipeline Factor: 0

Storage qualifier:

Type: Continuous

Input port: auto\_stp\_external\_storage\_qualifier

Nodes Allocated: ☒ Auto ☐ Manual: 39

Рис. 3.12. Настройки Signal Tap II.

Для выхода ss создадим маску, чтоб смотреть значение, которое он выводит:

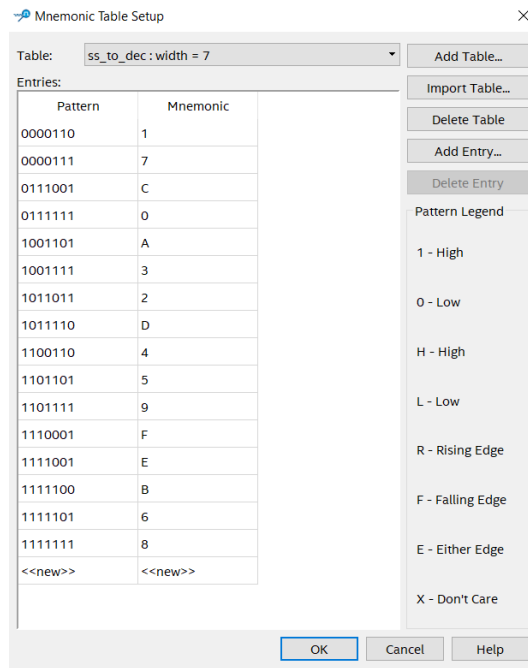


Рис. 3.13. Mnemonic Tabel Setup.

Выполним запуск и используя алгоритм для тестирования, приведенный ранее и рассмотрим интересные нас случаи:

Запись в FIFO до появления сигнала *full* ( $ENraf = 0$   $Engen = 1$   $Enwrk = 1$   $RST = 0$ ):

 


Рис. 3.14. Появление сигнала *full* при тестировании на плате.

Чтение из FIFO до появления сигнала *empty* ( $ENraf = 1$   $Engen = 0$   $Enwrk = 1$   $RST = 0$ ):

 


Рис. 3.15. Появление сигнала *empty* при тестировании на плате.

Чтение и запись FIFO до появления на выводе [7:0]bc максимального значения ( $ENraf = 1$   $Engen = 1$   $Enwrk = 1$   $RST = 0$ ):

 


Рис. 3.16. Появление значения 127 (максимального) при тестировании на плате.

Запрет работы ( $ENraf = 1$   $Engen = 1$   $Enwrk = 0$   $RST = 0$ ):

 


Рис. 3.17. Отключение работы при тестировании на плате.

Сброс максимального значения ( $ENraf = x$   $Engen = x$   $Enwrk = x$   $RST = 1$ ):

 


Рис. 3.18. Сброс при тестировании на плате.

Как мы видим, все работает корректно. Раз устройство работает верно, перейдем к созданию модуля имплементации:

```

Verilog labs - impl_CR_1.v
1 module impl_CR_1 (
2   (* altera_attribute = "-name IO_STANDARD \"3.3-V LVCMS\"\", chip_pin = \"23\" *)
3   input bit CLK,
4   (* altera_attribute = "-name IO_STANDARD \"3.3-V LVCMS\"\", chip_pin = \"46 25 24\" *)
5   input bit [2:0] SW,
6   (* altera_attribute = "-name IO_STANDARD \"3.3-V LVCMS\"\", chip_pin = \"84, 76, 85, 77, 86, 133, 87\" *)
7   output bit [6:0] ss,
8   (* altera_attribute = "-name IO_STANDARD \"3.3-V LVCMS\"\", chip_pin = \"73, 80, 74, 83\" *)
9   output bit [4:1] dig,
10  (* altera_attribute = "-name IO_STANDARD \"2.5-V\"\", chip_pin = \"69 70 71 72\" *)
11  output bit [3:0] LED
12 );
13 bit Enwrk = 1'b0;
14
15 CR_1 u CR_1 (
16   .CLK,
17   .Engen(SW[1]),
18   .Enwrk,
19   .RST (RST_snh[1]),
20   .ENraf(SW[2]),
21   .usedw(LED),
22   .ss,
23   .dig
24 );
25
26 bit [1:0] RST_snh = 1'b0;
27
28 always_ff @(posedge CLK) begin
29   RST_snh <= {RST_snh[0], SW[0]};
30 end
31
32 int counter = 0;
33 always_ff @(posedge CLK) begin
34   if (counter > 8000000) begin
35     Enwrk <= 1'b1;
36     counter <= 1'b0;
37   end else begin
38     Enwrk <= 1'b0;
39     counter <= counter + 1;
40   end
41 end
42
43 endmodule

```

Также не забудем выполнить изменения в модуле вывода значений на 7-сегментный индикатор, поставив делитель обратно на 10000. Выполним компиляцию и посмотрим на получившуюся RTL схему:

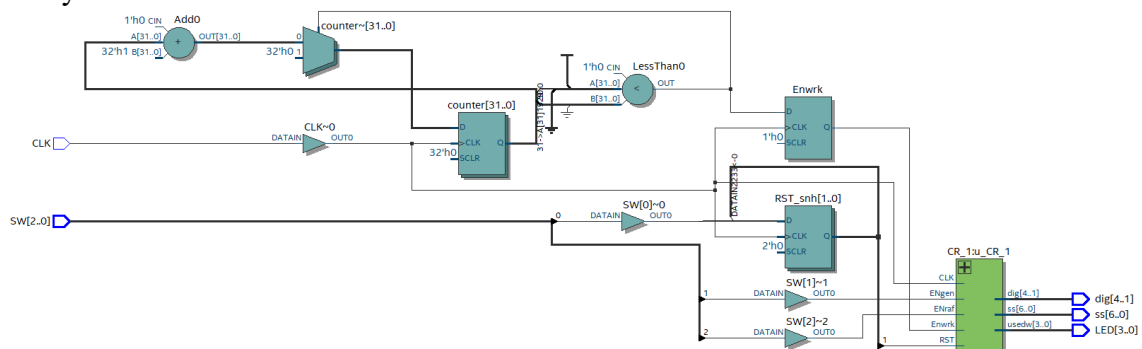


Рис. 3.19. RTL Viewer для impl\_CR\_1.

Запишем получившуюся программу на плату. Результат работы продемонстрирован преподавателю.

## 4. Вывод:

По ходу выполнения курсовой работы была успешно осуществлена разработка заданного устройства, используя System Verilog в качестве основного инструмента. Кроме того,

проведено комплексное тестирование устройства как на симуляторе, так и на плате. Этот процесс включал в себя все этапы разработки - от первоначального проектирования до завершения работы над функционально полноценным устройством, готовым к использованию. Как итог, была достигнута стабильная работоспособность созданного устройства, что подтверждает успешное завершение проекта.