

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа компьютерных технологий и информационных систем

Отчёт по лабораторной работе № 2_2

Дисциплина: Автоматизация проектирования дискретных
устройств (на английском языке).

Выполнил студент гр. 5130901/10101 _____ Д.Л. Симоновский
(подпись)

Руководитель _____ А.А. Федотов
(подпись)

“07” февраля 2024 г.

Санкт-Петербург

2024

Оглавление

1.	Список иллюстраций:	2
2.	Задача:	3
3.	Решение:	3
4.	Вывод:	6

1. Список иллюстраций:

Рис. 2.1. Схема разрабатываемого устройства.	3
Рис. 3.1. Код модуля верхнего уровня lab2_2.	4
Рис. 3.2. RTL Viewer модуля lab2_2.	4
Рис. 3.3. Код теста первого класса для модуля lab2_2.	5
Рис. 3.4. .do файл для запуска тестового модуля.	5
Рис. 3.5. Результат моделирования.	5

2. Задача:

На языке Verilog разработать устройство по следующей схеме:

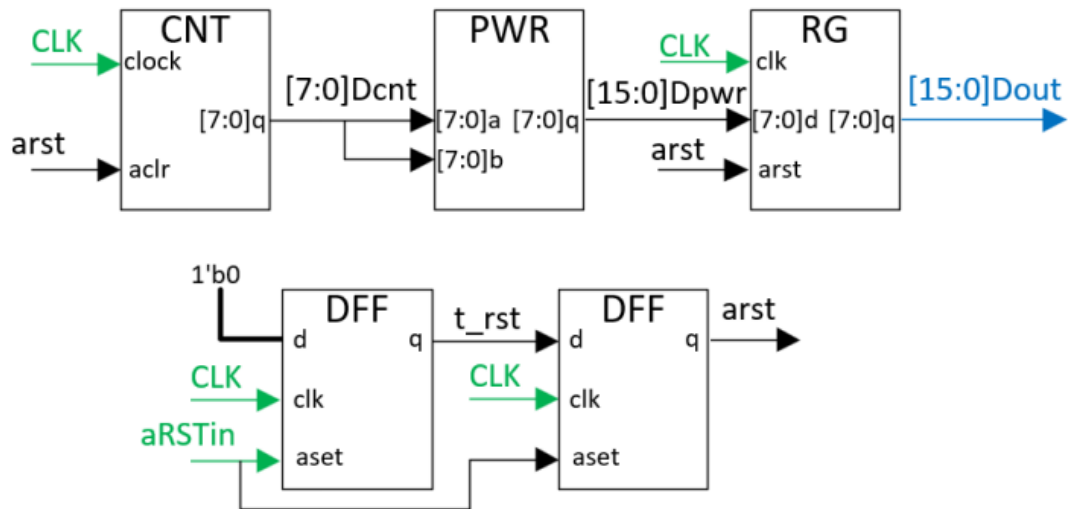


Рис. 2.1. Схема разрабатываемого устройства.

Выводы:

1) Входы:

- a) *CLK* – тактовый сигнал.
- b) *aRSTin* – вход асинхронного сброса (активный уровень для сброса – 1).

2) Выходы:

- a) *[15:0] Dout* – выход.

Модули:

1) *CNT* – счетчик, создаваемый с помощью IP модуля LPM_COUNTER:

- a) Разрядность: 8 бит.
- b) Двоичный счетчик на сложение.
- c) Вход асинхронного сброса (clear).

2) *PWR* – модуль возведения в степень 2, создаваемый с помощью IP модуля LPM_MULT:

- a) Два входа по 8 бит.
- b) Без знаковый.
- c) Без конвейеризации.

3) *RG* – регистр, описываемый на Verilog в файле верхнего уровня:

- a) *arst* – вход асинхронного сброса (активный уровень – 1).

4) *DFF* – триггеры, описываемые на Verilog в файле верхнего уровня:

- a) *aset* – вход асинхронно устанавливает триггер в 1.

3. Решение:

Создадим модуль верхнего уровня на языке Verilog. Его код будет выглядеть следующим образом:

```

1 module lab2_2 (
2     input          CLK,
3     input          aRSTin,
4     output reg [15:0] Dout
5 );
6
7 // DFF
8 reg t_rst = 1'b1, arst = 1'b1;
9
10 always @(posedge CLK or posedge aRSTin)
11     if (aRSTin) begin
12         t_rst <= 1'b1;
13         arst <= 1'b1;
14     end else begin
15         t_rst <= 1'b0;
16         arst <= t_rst;
17     end
18
19 // CNT
20 wire [7:0] Dcnt;
21
22 cnt cnt_inst (
23     .aclr (arst),
24     .clock(CLK),
25     .q     (Dcnt)
26 );
27
28 // PWR
29 wire [15:0] Dpwr;
30
31 pwr pwr_inst (
32     .dataa (Dcnt),
33     .datab (Dcnt),
34     .result(Dpwr)
35 );
36
37 // RG
38 always @(posedge CLK or posedge arst)
39     if (arst) Dout <= 1'b0;
40     else Dout <= Dpwr;
41
42 endmodule
43

```

Рис. 3.1. Код модуля верхнего уровня lab2_2.

Первый блок always описывает два триггера DFF для сигнала асинхронного сброса. Поскольку сброс асинхронный, always реагирует не только на фронт clk, но и на фронт сигнала сброса. Блок CNT передает параметры IP-модулю счетчика, полученного из IP-модулей Quartus Prime. Блок PWR, аналогично CNT передает модули IP-модулю умножителя. Блок RG реализует регистр на выходе умножителя. Поскольку регистр должен иметь асинхронный сигнал сброса, поэтому always реагирует не только на фронт clk, но и на фронт сигнала сброса.

Проверим корректность разработанной схемы, используя RTL Viewer:

 


Рис. 3.2. RTL Viewer модуля lab2_2.

Как мы видим, разработанное устройство полностью совпадает с примером. Далее разработаем тесты первого класса для разработанного модуля:

```

1  `timescale 1ns / 1ns
2  module tb_lab2_2;
3
4      parameter PERIOD = 10;
5      reg      CLK = 0;
6      reg      aRSTin = 0;
7      wire [15:0] Dout;
8
9
10     initial begin
11         forever #(PERIOD / 2) CLK = ~CLK;
12     end
13
14     lab2_2 lab2_2_inst (
15         .CLK      (CLK),
16         .aRSTin(aRSTin),
17         .Dout      (Dout[15:0])
18     );
19
20     initial begin
21         #(PERIOD * 256 * 2);
22         $stop;
23     end
24
25 endmodule
26

```

Рис. 3.3. Код теста первого класса для модуля lab2_2.

Поскольку на один полный цикл счетчика (от 0 до 255 (т.к. разрядность счетчика 8)) необходимо 256 тактов, для двух полных циклов необходимо $PERIOD * 256 * 2$ времени. Именно столько мы и ждем перед остановкой.

Для запуска тестового модуля создадим следующий .do файл:

```

1  vlib work
2  vlog cnt.v
3  vlog lab2_2.v
4  vlog pwr.v
5  vlog tb_lab2_2.v
6  vsim -L lpm_ver work.tb_lab2_2
7  add wave /tb_lab2_2/lab2_2_inst/CLK
8  add wave /tb_lab2_2/lab2_2_inst/aRSTin
9  add wave -format Analog-Step -height 128 -max 255.0 -radix unsigned /tb_lab2_2/lab2_2_inst/Dcnt
10 add wave -format Analog-Step -height 512 -max 65025.0 -radix unsigned /tb_lab2_2/lab2_2_inst/Dout
11 run -all

```

Рис. 3.4. .do файл для запуска тестового модуля.

В строках с 1 по 5 мы создаем проект и выполняем компиляцию всех требуемых модулей, далее с 6 по 10 мы запускаем симуляцию и добавляем все необходимо на waveform, после чего мы запускаем проект.

Результат запуска выглядит следующим образом:

 


Рис. 3.5. Результат моделирования.

Как видно, получившаяся waveform полностью соответствует ожиданиям и техническому заданию, что свидетельствует о корректно разработанном устройстве.

4. Вывод:

В ходе лабораторной работы было разработано устройство на языке Verilog в соответствии с схемой. Получившееся устройство полностью соответствует техническому заданию.

В процессе разработки использовались IP-модули из библиотеки Quartus Prime, стоит отметить, что они сильно ускорили процесс и помогли избавиться от написания стандартных модулей, дав возможность сосредоточиться на основном задании.