

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого  
Институт компьютерных наук и кибербезопасности  
Высшая школа компьютерных технологий и информационных систем

### **Отчёт по лабораторной работе № 4**

Дисциплина: Автоматизация проектирования дискретных  
устройств (на английском языке).

Выполнил студент гр. 5130901/10101 \_\_\_\_\_ Д.Л. Симоновский  
(подпись)

Руководитель \_\_\_\_\_ А.А. Федотов  
(подпись)

“28” февраля 2024 г.

Санкт-Петербург

2024

## **Оглавление**

<b>1. Список иллюстраций:.....</b>	<b>2</b>
<b>2. Цель упражнения: .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Алгоритм работы проекта: .....</b>	<b>3</b>
<b>4. Решение: .....</b>	<b>4</b>
<b>5. Вывод: .....</b>	<b>10</b>

## 1. Список иллюстраций:

Рис. 3.1. Алгоритм работы разрабатываемого проекта. ....	3
Рис. 4.1. RTL схема разработанного устройства. ....	5
Рис. 4.2. Разработанный конечный автомат. ....	5
Рис. 4.3. Результат моделирования. ....	7
Рис. 4.4. Настройки Signal Tap II. ....	8
Рис. 4.5. Настройки ISSP. ....	8
Рис. 4.6. Значения в Signal Tap II. ....	9
Рис. 4.7. Значения в Signal Tap II. ....	9
Рис. 4.8. Значения в Signal Tap II. ....	9

## 2. Цель упражнения:

Пройти цикл проектирования в рамках пакетов Quartus и ModelSim, включая следующие этапы:

- Создание проекта.
- Разработка описания модулей с использованием конструкций расширения SystemVerilog.
- Разработка теста на языке SystemVerilog и моделирование.
- Отладка проекта.

## 3. Алгоритм работы проекта:

Алгоритм работы проекта приведен ниже:

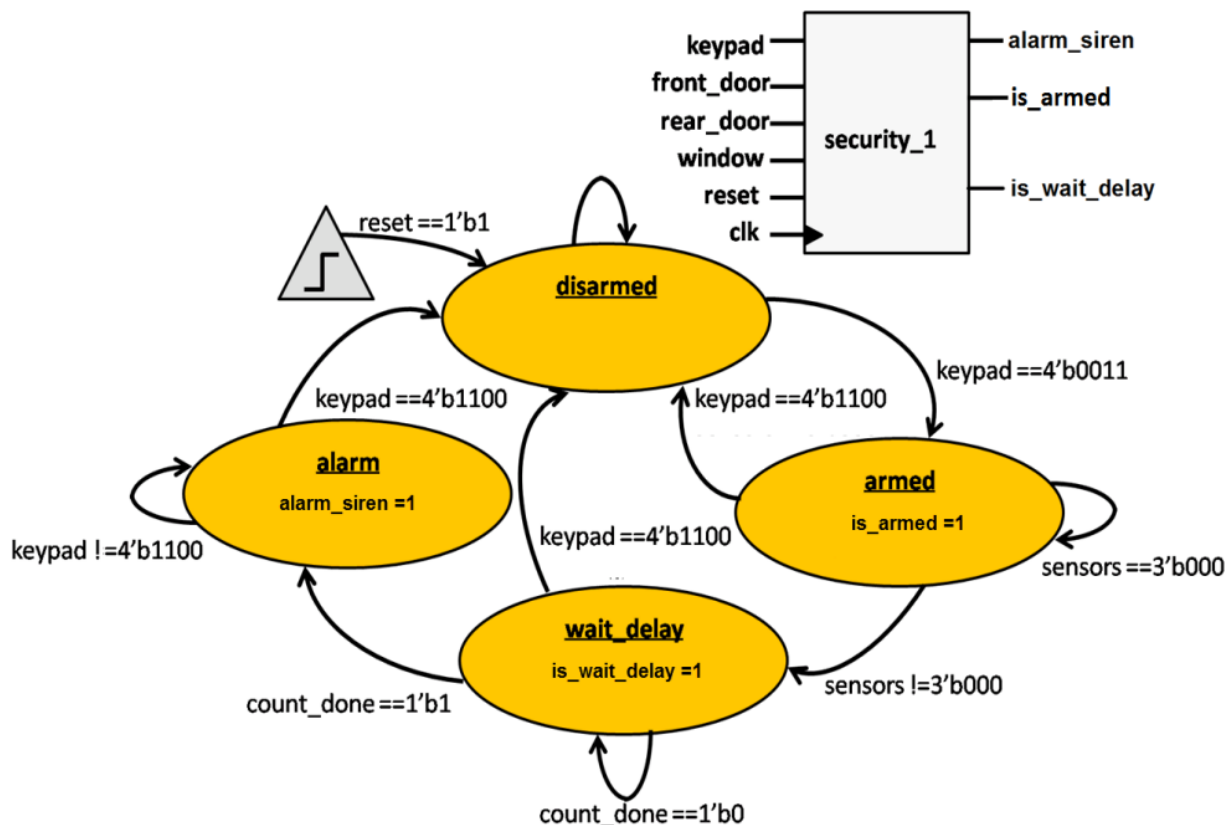


Рис. 3.1. Алгоритм работы разрабатываемого проекта.

К описанию конечного автомата, приведенному в примере, надо добавить вход ENA, разрешающий (=1) / запрещающий (=0) работу автомата и формирователя задержки в 100 тактовых сигналов.

### Входы:

- *CLK* – вход тактового сигнала.
- *reset* - вход синхронного сброса (активный уровень – 1).
- *keypad*[3:0] – код 4-бита: включение системы – код 0011; выключение системы – код 1100.
- *sensors*[2:0] – вход сенсоров (3-бита):
  - *front\_door* – входная дверь.
  - *rear\_door* – задняя дверь.
  - *window* – окно.

Если любой из трех входов становится равен 1 (т. е. «открыт»), то сигнализация должна сработать через время, задаваемое задержкой в 100 тактов сигнала CLK.

### Выходы:

- *alarm\_siren* – единица на выходе означает срабатывание сигнализации.
- *is\_armed* – единица на выходе означает, что система находится во включенном состоянии.
- *is\_wait\_delay* – единица на выходе означает, что система находится в режиме ожидания. (ожидание 100 тактов сигнала CLK от момента срабатывания сенсоров.)

## 4. Решение:

Создадим модуль `lab_MS_SV2`, задав входы и выходы типом данных `bit`, который позволит не думать о том, какой тип нужен `net` или `variables`:

```
Verilog_labs - lab_MS_SV2.sv

1  `timescale 1ns / 1ns
2  module lab_MS_SV2 (
3      input bit      front_door,
4      input bit      rear_door,
5      input bit      window,
6      input bit      clk,
7      input bit      reset,
8      input bit      ENA,
9      input bit [3:0] keypad,
10     output bit      alarm_siren,
11     output bit      is_armed,
12     output bit      is_wait_delay
13 );
14
15 endmodule
```

Теперь необходимо реализовать конечный автомат в соответствии с поставленным заданием. Пусть состояния определяются используя комбинационную схему, а задаются, используя триггерную. Результат же пусть выводится с использованием триггерной схемы:

```
Verilog_labs - lab_MS_SV2.sv

19  enum bit [1:0] { disarmed, armed, wait_delay, alarm } curr_state, next_state;
20  bit [2:0] sensors;
21  assign sensors = {front_door, rear_door, window};
22
23  always_ff @(posedge clk) begin : go_to_next_state
24      if (ENA)
25          if (reset) curr_state <= disarmed;
26          else curr_state <= next_state;
27      end
28
29  always_comb begin : get_next_state
30      case (curr_state)
31          disarmed:
32              if (keypad == 4'b0011) next_state = armed;
33              else next_state = curr_state;
34          armed:
35              if (sensors != 3'b000) next_state = wait_delay;
36              else if (keypad == 4'b1100) next_state = disarmed;
37              else next_state = curr_state;
38          wait_delay:
39              if (count_done == 1'b1) next_state = alarm;
40              else if (keypad == 4'b1100) next_state = disarmed;
41              else next_state = curr_state;
42          alarm:
43              if (keypad == 4'b1100) next_state = disarmed;
44              else next_state = curr_state;
45      endcase
46  end
47
48  always_ff @(posedge clk) begin : set_output
49      if (ENA)
50          if (reset) {is_armed, is_wait_delay, alarm_siren} <= 1'b0;
51          else begin
52              is_armed      <= (curr_state == armed);
53              is_wait_delay <= (curr_state == wait_delay);
54              alarm_siren   <= (curr_state == alarm);
55          end
56  end
```

Осталось добавить счетчик на 100 единиц, который бы отсчитывал время между срабатыванием сенсора и перехода к тревоге:

```
Verilog_labs - lab_MS_SV2.sv

58 parameter delay_val = 100;
59
60 bit start_count, count_done;
61 bit [6:0] delay_cntr = 0;
62
63 assign start_count = ((curr_state == armed) && (sensors != 3'b000));
64
65 always_ff @(posedge clk) begin : counter_alarm
66     if (ENA)
67         if (reset) delay_cntr <= 0;
68         else if (start_count) delay_cntr <= delay_val - 1'b1;
69         else if (curr_state != wait_delay) delay_cntr <= 1'b0;
70         else if (delay_cntr != 0) delay_cntr <= delay_cntr - 1'b1;
71     end
72
73 assign count_done = (delay_cntr == 0);
```

Таким образом мы получили модуль в соответствии с заданием. Его RTL схема приведена ниже:

 


Рис. 4.1. RTL схема разработанного устройства.

А получившийся конечный автомат выглядит следующим образом:

 


Рис. 4.2. Разработанный конечный автомат.

Теперь необходимо его протестировать, для этого разработаем тест первого класса, проверив все необходимые переходы.

Перейдем к созданию необходимых входов для модуля, а также clk. Стоит отметить, что SystemVerilog позволяет упростить задание входов и выходов для модуля:

```

Verilog_labs - tb_lab_MS_SV2.sv
1  `timescale 1ns / 1ns
2  module tb_lab_MS_SV2;
3      parameter PERIOD = 10;
4      bit        front_door = 0;
5      bit        rear_door = 0;
6      bit        window = 0;
7      bit        clk = 0;
8      bit        reset = 0;
9      bit        ENA = 0;
10     bit [3:0] keypad = 0;
11     bit        alarm_siren;
12     bit        is_armed;
13     bit        is_wait_delay;
14
15     initial forever #(PERIOD / 2) clk = ~clk;
16
17     lab_MS_SV2 u_lab_MS_SV2 (.*);
```

Поскольку часто необходимо проверить, что никакие значения на кейпаде, кроме одного, не переключают состояния создадим task, который будет перебирать их:

```

Verilog_labs - tb_lab_MS_SV2.sv
19 task iterate_keypad(input int avoid_value);
20     for (int i = 0; i < 16; i++) begin
21         if (i == avoid_value) continue;
22         keypad <= i;
23         #(PERIOD);
24     end
25 endtask
```

Теперь перейдем к самому тесту. Он проходится по всем возможным ребрам графа:

```

27 initial begin
28     ENA    = 1;
29     reset  = 0;
30     #PERIOD;
31     // state disarmed
32     iterate_keypad(4'b0011);
33     keypad <= 4'b0011;
34     // state armed
35     iterate_keypad(4'b1100);
36     // to disarmed
37     keypad <= 4'b1100;
38     #PERIOD;
39     // to armed
40     keypad <= 4'b0011;
41     #PERIOD;
42     // to wait_delay
43     front_door <= 1'b1;
44     #PERIOD;
45     iterate_keypad(4'b1100);
46     // to disarmed
47     front_door <= 1'b0;
48     keypad    <= 4'b1100;
49     #PERIOD;
50     // to armed
51     keypad <= 4'b0011;
52     #PERIOD;
53     // to wait_delay
54     rear_door <= 1'b1;
55     #PERIOD;
56     // to alarm
57     rear_door <= 1'b0;
58     #(100 * PERIOD);
59     iterate_keypad(4'b1100);
60     // to disarmed
61     keypad <= 4'b1100;
62     // to armed
63     keypad <= 4'b0011;
64     #PERIOD;
65     // to wait_delay
66     window <= 1'b1;
67     #PERIOD;
68     // reset to disarmed
69     reset <= 1'b1;
70     #PERIOD;
71     reset <= 1'b0;
72     // to armed
73     keypad <= 4'b0011;
74     #PERIOD;
75     // to wait_delay
76     front_door <= 1'b1;
77     rear_door  <= 1'b1;
78     window    <= 1'b1;
79     #PERIOD;
80     $stop;
81 end

```

[illegible]

Как мы видим все ребра работают корректно в соответствии с ТЗ, значит пора переходить к отладке непосредственно на плате, используя ISSP и Signal Tap II.



Создадим следующий модуль для отладки:

```
Verilog_labs - db_lab_MS_SV2.sv

1 module db_lab_MS_SV2 (
2     (* altera_attribute = "-name IO_STANDARD \"3.3-V LVC MOS\"", chip_pin = "23" *)
3     input CLK
4 );
5
6 bit front_door = 0;
7 bit rear_door = 0;
8 bit window = 0;
9 bit reset = 0;
10 bit ENA = 0;
11 bit [3:0] keypad = 0;
12 bit alarm_siren;
13 bit is_armed;
14 bit is_wait_delay;
15
16 lab_MS_SV2 u_lab_MS_SV2 (
17     .*,
18     .clk(CLK)
19 );
20
21 SP_unit u_SP_unit (
22     .source ({front_door, rear_door, window, reset, ENA, keypad}),
23     .source_clk(CLK)
24 );
25
26 endmodule
```

Настроим Signal Tap II следующим образом:

trigger: 2024/02/27 02:21:02 #1

Lock mode: Allow all changes

Type	Alias	Node	Data Enable	Trigger Enable	Trigger Conditions
		lab_MS_SV2:u_lab_MS_SV2[keypad[3..0]]	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 Basic AND 1100b
		lab_MS_SV2:u_lab_MS_SV2[front_door]	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	X
		lab_MS_SV2:u_lab_MS_SV2>window	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	X
		lab_MS_SV2:u_lab_MS_SV2[rear_door]	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	X
		State	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		...S_SV2:u_lab_MS_SV2[curr_state.alarm]	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		...S_SV2:u_lab_MS_SV2[curr_state.armed]	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		...V2:u_lab_MS_SV2[curr_state.disarmed]	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		...2:u_lab_MS_SV2[curr_state.wait_delay]	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		lab_MS_SV2:u_lab_MS_SV2[is_armed]	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		lab_MS_SV2:u_lab_MS_SV2[is_wait_delay]	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		lab_MS_SV2:u_lab_MS_SV2[alarm_siren]	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Signal Configuration:

Clock: CLK

Data

Sample depth: 128 RAM type: Auto

☐ Segmented: 2 64 sample segments

Nodes Allocated: ☒ Auto ☐ Manual: 14

Pipeline Factor: 0

Storage qualifier:

Type: Continuous

Input port: auto\_stp\_external\_storage\_qualifier

Рис. 4.4. Настройки Signal Tap II.

Также настроим ISSP:

Instance Manager: Ready to acquire

Probe read interval

Current interval: 0 samples per second

☒ Automatic

☐ Manual 1 s

Event log

Maximum size: 8

☒ Save data to event log

Write source data: Manually

Index	Instance ID	Status	Sources: 9	Probes: 0
0		Not running	9	0

Index	Type	Alias	Name	Data	-8	-7	-6
S8		front_door	source[8]	0			
S7		rear_door	source[7]	0			
S6		window	source[6]	0			
S5		reset	source[5]	0			
S4		ENA	source[4]	0			
S[3..0]		keypad	source[3..0]	0			

Рис. 4.5. Настройки ISSP.

Теперь запустим и выполним проверку корректности работы программы на плате. Выполним запись ENA на 1, reset на 0, keypad на 0011, таким образом перейдя в состояние armed. Захвата не произошло. Теперь поставим keypad на 1100, перейдя в состояние disarmed, получим следующий результат в Signal Tap II:

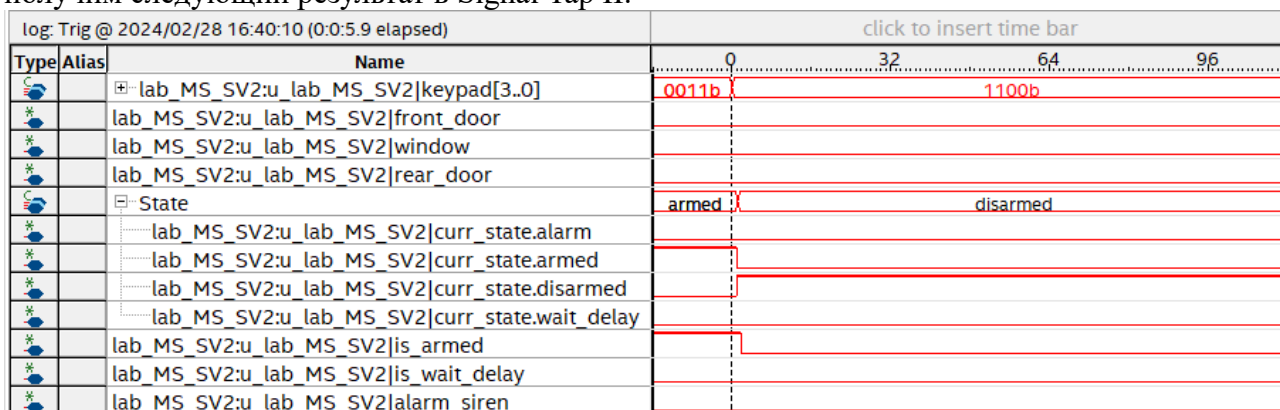


Рис. 4.6. Значения в Signal Tap II.

Теперь ставим keypad обратно на 0011, далее запишем любой из сенсоров на 1. Получим следующий результат в Signal Tap II:

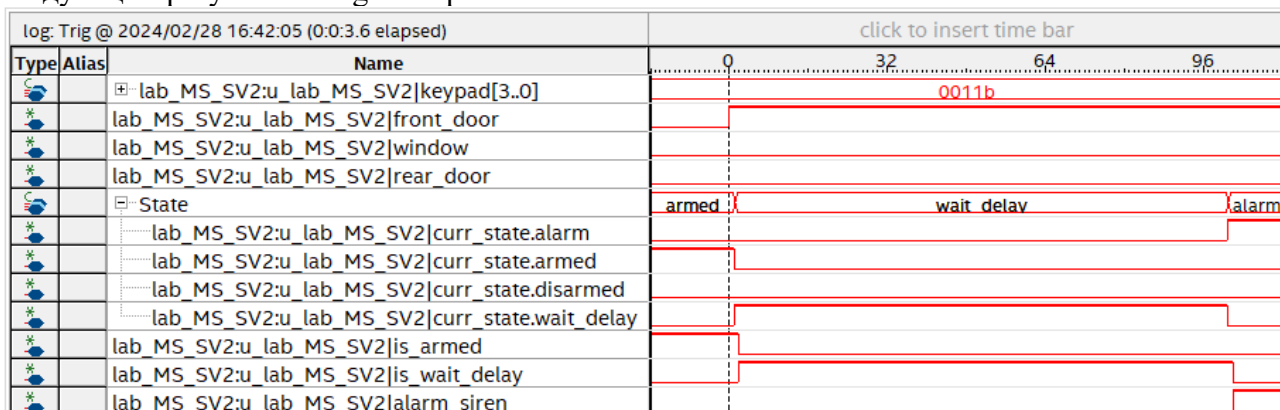


Рис. 4.7. Значения в Signal Tap II.

Произошел переход в состояние wait\_delay, после чего через сто тактов мы переходим в состояние alarm т.к. 100 счетов clk это очень маленькое значение.

Подадим в keypad 1100, чтоб перейти в состояние disarmed:

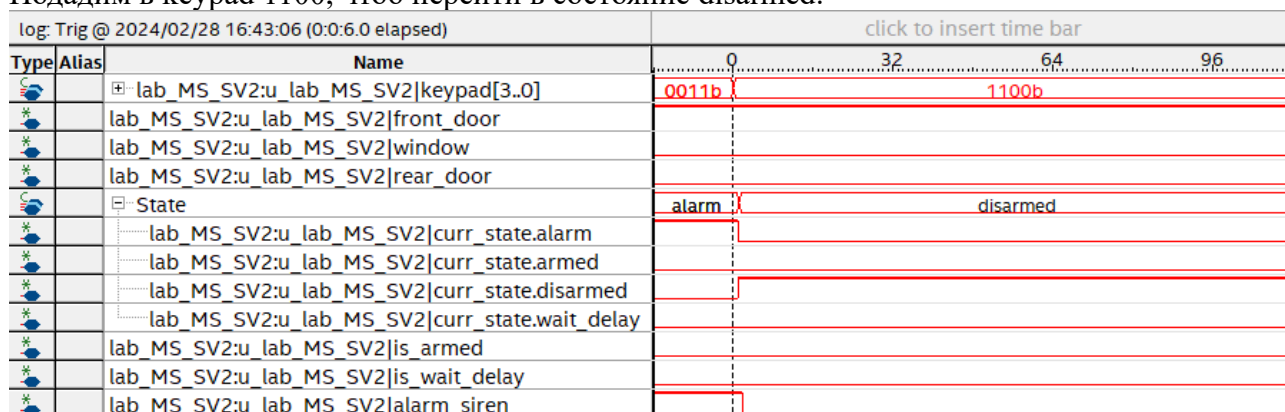


Рис. 4.8. Значения в Signal Tap II.

Как мы видим все работает корректно.

Теперь перейдем к созданию непосредственно готовой программы, для все входы перенесем на SW, выходы на светодиоды. Также сделаем счетчик делитель, который замедлит работу основного счетчика и даст нам время перед срабатыванием сигнализации:

```

Verilog_labs - impl_lab_MS_SV2.sv
1 `timescale 1ns / 1ns
2 module impl_lab_MS_SV2 (
3     (* altera_attribute = "-name IO_STANDAR" "3.3-V LVC" "24" *)
4     input bit front_door_in,
5     (* altera_attribute = "-name IO_STANDAR" "3.3-V LVC" "25" *)
6     input bit rear_door_in,
7     (* altera_attribute = "-name IO_STANDAR" "3.3-V LVC" "46" *)
8     input bit window_in,
9     (* altera_attribute = "-name IO_STANDAR" "3.3-V LVC" "23" *)
10    input bit clk,
11    (* altera_attribute = "-name IO_STANDAR" "3.3-V LVC" "49" *)
12    input bit reset_in,
13    (* altera_attribute = "-name IO_STANDAR" "3.3-V LVC" "88, 89, 90, 91" *)
14    input bit [3:0] keypad_in,
15    (* altera_attribute = "-name IO_STANDAR" "2.5-V" "72" *)
16    output bit alarm_siren,
17    (* altera_attribute = "-name IO_STANDAR" "2.5-V" "71" *)
18    output bit is_armed,
19    (* altera_attribute = "-name IO_STANDAR" "2.5-V" "70" *)
20    output bit is_wait_delay
21);
22
23 // triggers
24 bit [2:0] sensors[1:0];
25 bit reset [1:0];
26 bit [3:0] keypad [1:0];
27
28 always_ff @(posedge clk) begin
29     sensors <= '{sensors[0], {front_door_in, rear_door_in, window_in}};
30     keypad <= '{keypad[0], keypad_in};
31     reset <= '{reset[0], reset_in};
32 end
33
34 // counter divider
35 int i = 0;
36 localparam divider = 2_500_000;
37
38 always_ff @(posedge clk) begin
39     if (i == divider) i <= 1'b0;
40     else i <= i + 1'b1;
41 end
42
43 assign ENA = (i == divider);
44
45 // module
46 lab_MS_SV2 u_lab_MS_SV2 (
47     .*,
48     .front_door(sensors[1][2]),
49     .rear_door(sensors[1][1]),
50     .window(sensors[1][0]),
51     .reset(reset[1]),
52     .ENA(ENA),
53     .keypad(keypad[1])
54 );
55
56 endmodule
57

```

Данный модуль был зашит на плату и показан преподавателю. Данная программа работала корректно в соответствии с поставленными задачами.

## 5. Вывод:

В ходе лабораторной работы успешно пройден цикл проектирования, начиная с создания проекта и разработки модулей с использованием расширений SystemVerilog. Использование SystemVerilog предоставило широкий спектр новых возможностей по сравнению с Verilog, облегчая процесс разработки и улучшая читаемость кода.

Отладка проекта осуществлялась с помощью инструментов In-System Sources and Probes Editor и SignalTap II, что значительно повысило эффективность процесса. Эти инструменты позволили быстро выявить и исправить ошибки, что является ключевым аспектом при работе с любым проектом.