

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа компьютерных технологий и информационных систем

Отчёт по лабораторной работе № 3

Дисциплина: Автоматизация проектирования дискретных
устройств (на английском языке).

Выполнил студент гр. 5130901/10101 _____ Д.Л. Симоновский
(подпись)

Руководитель _____ А.А. Федотов
(подпись)

“21” февраля 2024 г.

Санкт-Петербург

2024

Оглавление

1. Список иллюстраций:	2
2. Цель упражнения:	3
3. Алгоритм работы проекта:	3
4. Решение:	3
5. Вывод:	8

1. Список иллюстраций:

Рис. 3.1. Структура разрабатываемого проекта.....	3
Рис. 4.1. RTL Viewer.....	5
Рис. 4.2. Результат моделирования.	6
Рис. 4.3. Настройки ISSP.	7
Рис. 4.4. Настройки Signal Tap II.	7
Рис. 4.5. Результат измерений в Signal Tap II.	8
Рис. 4.6. Новые настройки Signal Tap II.....	8
Рис. 4.7. Результат измерений в Signal Tap II.	8

2. Цель упражнения:

Пройти цикл проектирования в рамках пакетов Quartus и ModelSim, включая следующие этапы:

- Создание проекта.
- Разработка описания модулей с использованием конструкций расширения SystemVerilog.
- Разработка теста на языке SystemVerilog и моделирование.
- Отладка проекта.

3. Алгоритм работы проекта:

- Два экземпляра (cntA и cntB) 10-разрядного счетчика (cnt_10bits) на сложение, по модулю, заданному на входах cntA_Module и cntB_Module, формируют:
 - текущие значения: cntA[9:0], cntB[9:0]
 - сигналы переноса (по достижению заданного модуля счета): CoutA, CoutB
- Компаратор (cmp_eq) на равенство сравнивает значения двух счетчиков и формирует выходной сигнал cntA_EQ_cntB.
- Конечный автомат (fsm) анализирует сигналы переноса двух счетчиков и формирует сигналы:
 - AeqB – равное количество сигналов переноса от счетчика A и счетчика B.
 - AmB – сигналы переноса от счетчика A появляются чаще.
 - BmA – сигналы переноса от счетчика B появляются чаще.
- Сигнал асинхронного сброса (rst_n) обеспечивает сброс всех устройств с памятью.

Структура проекта приведена на рисунке ниже:

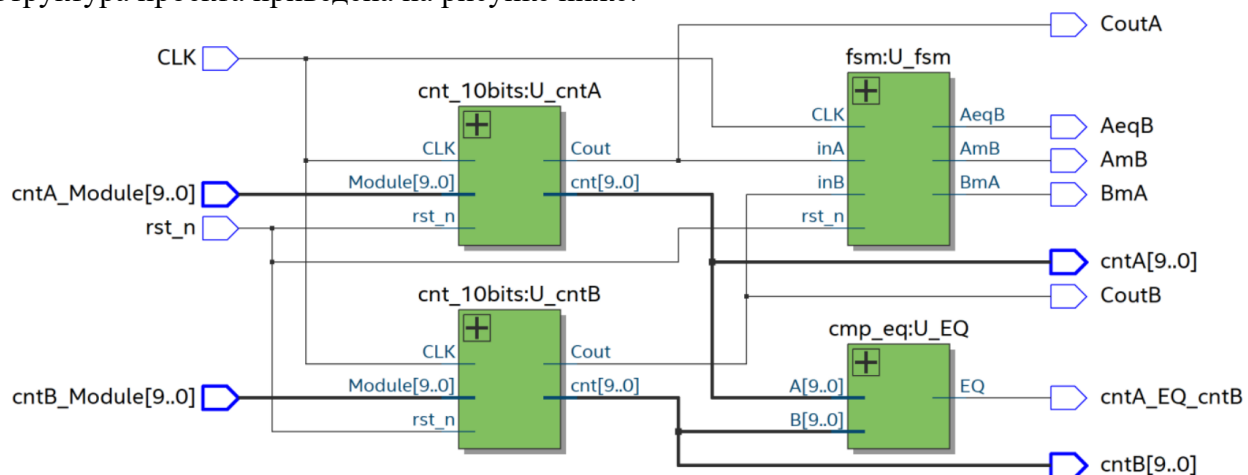


Рис. 3.1. Структура разрабатываемого проекта.

4. Решение:

Выполним создание первого модуля – cnt_10bits, используя средства System Verilog:

```
1 module cnt_10bits (  
2     input bit      CLK,  
3     input bit [9:0] Module,  
4     input bit      rst_n,  
5     output bit     Cout,  
6     output bit [9:0] cnt  
7 );  
8  
9     always_ff @(posedge CLK, negedge rst_n)  
10         if (!rst_n) cnt <= 10'd0;  
11         else cnt <= cnt < (Module - 10'd1) ? cnt + 10'd1 : 10'd0;  
12  
13     assign Cout = cnt == (Module - 10'd1);  
14  
15 endmodule
```

Это счетчик делитель с делителем, подаваемым на вход Module.

Далее реализуем модуль `cmp_eq`, как комбинационную схему средствами System Verilog:

```
1 module cmp_eq (  
2     input bit [9:0] A,  
3     input bit [9:0] B,  
4     output bit EQ  
5 );  
6  
7 always_comb EQ = A == B;  
8  
9 endmodule
```

И последний модуль, необходимый для реализации – конечный автомат для фиксации, какие сигналы переноса появляются чаще – со счетчика А или В:

```
1 module fsm (  
2     input bit CLK,  
3     input bit rst_n,  
4     input bit inA,  
5     input bit inB,  
6     output bit AeqB,  
7     output bit AmB,  
8     output bit BmA  
9 );  
10  
11 enum bit [1:0] {EQ, A_, B_} states;  
12  
13 always_ff @(posedge CLK, negedge rst_n) begin  
14     if (~rst_n) states <= EQ;  
15     else  
16         case (states)  
17             EQ: if (inA & ~inB) states <= A_;  
18                 else if (~inA & inB) states <= B_;  
19             A_: if (~inA & inB) states <= EQ;  
20             B_: if (inA & ~inB) states <= EQ;  
21         endcase  
22     end  
23  
24 always_comb begin  
25     AeqB = 1'd0;  
26     AmB = 1'd0;  
27     BmA = 1'd0;  
28     case (states)  
29         EQ: AeqB = 1'd1;  
30         A_: AmB = 1'd1;  
31         B_: BmA = 1'd1;  
32     endcase  
33 end  
34  
35 endmodule
```

Теперь создадим модуль верхнего уровня, собрав все модули вместе:

```

1  module lab_MS_SV1 (
2      input bit      CLK,
3      input bit [9:0] cntA_Module,
4      input bit [9:0] cntB_Module,
5      input bit      rst_n,
6      output bit     CoutA,
7      output bit     CoutB,
8      output bit [9:0] cntA,
9      output bit [9:0] cntB,
10     output bit     cntA_EQ_cntB,
11     output bit     AeqB,
12     output bit     AmB,
13     output bit     BmA
14 );
15
16     cnt_10bits U_cntA (
17         .CLK (CLK),
18         .Module(cntA_Module),
19         .rst_n (rst_n),
20         .Cout (CoutA),
21         .cnt (cntA)
22     );
23     cnt_10bits U_cntB (
24         .CLK (CLK),
25         .Module(cntB_Module),
26         .rst_n (rst_n),
27         .Cout (CoutB),
28         .cnt (cntB)
29     );
30     cmp_eq U_EQ (
31         .A (cntA),
32         .B (cntB),
33         .EQ(cntA_EQ_cntB)
34     );
35     fsm U_fsm (
36         .CLK (CLK),
37         .rst_n(rst_n),
38         .inA (CoutA),
39         .inB (CoutB),
40         .AeqB (AeqB),
41         .AmB (AmB),
42         .BmA (BmA)
43     );
44
45 endmodule

```

Выполним полную компиляцию и проверим, что получившаяся схема соответствует поставленному заданию:

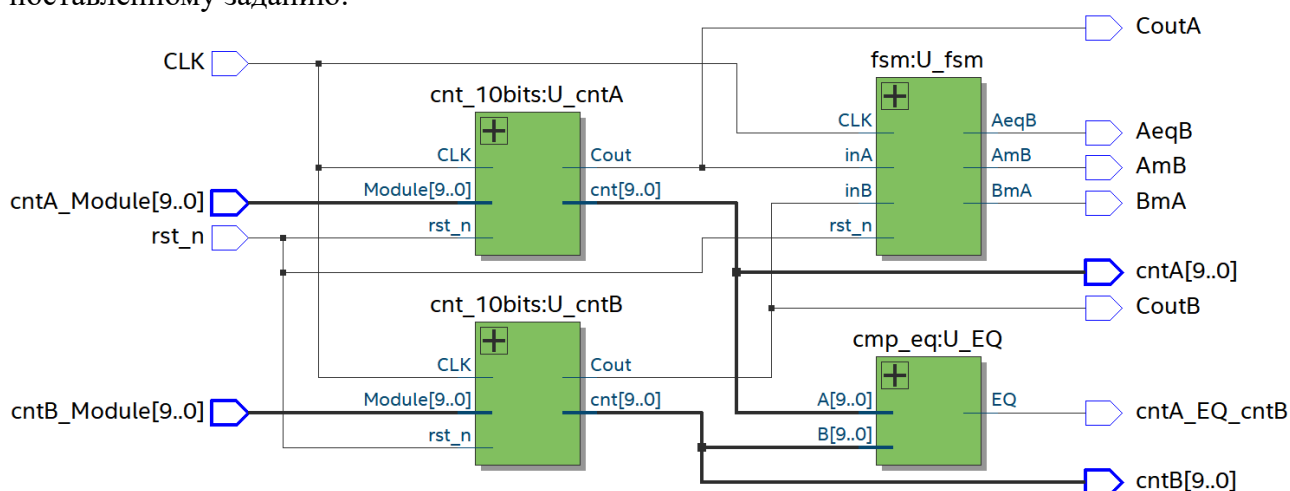


Рис. 4.1. RTL Viewer.

Как мы видим, получившаяся схема полностью идентична поставленной задаче, далее необходимо выполнить тестирование.

Разработаем тест первого уровня:

```

1  `timescale 1ns / 1ns
2  module tb_lab_MS_SV1 ();
3      bit CLK = 1'b0;
4      bit rst_n;
5      bit CAout, CBout;
6      bit AeqB, AmB, BmA;
7      bit CoutA, CoutB;
8      bit cntA_EQ_cntB;
9      bit [9:0] cntA_Module, cntB_Module;
10     bit [9:0] cntA, cntB;
11
12     lab_MS_SV1 u_lab_MS_SV1 (
13         .CLK      (CLK),
14         .cntA_Module (cntA_Module),
15         .cntB_Module (cntB_Module),
16         .rst_n      (rst_n),
17         .CoutA       (CoutA),
18         .CoutB       (CoutB),
19         .cntA         (cntA),
20         .cntB         (cntB),
21         .cntA_EQ_cntB (cntA_EQ_cntB),
22         .AeqB         (AeqB),
23         .AmB          (AmB),
24         .BmA          (BmA)
25     );
26
27     localparam PERIOD = 20;
28
29     initial forever #(PERIOD / 2) CLK = ~CLK;
30
31     initial begin
32         rst_n = 1'd0;
33         #(PERIOD * 4);
34         rst_n = 1'd1;
35         cntA_Module = 10'd10;
36         cntB_Module = 10'd10;
37         #(PERIOD * 28);
38
39         rst_n = 1'd0;
40         #(PERIOD * 4);
41         rst_n = 1'd1;
42         cntA_Module = 10'd5;
43         cntB_Module = 10'd10;
44         #(PERIOD * 28);
45
46         rst_n = 1'd0;
47         #(PERIOD * 4);
48         rst_n = 1'd1;
49         cntA_Module = 10'd10;
50         cntB_Module = 10'd5;
51         #(PERIOD * 28);
52
53         rst_n = 1'd0;
54         #(PERIOD * 4);
55         rst_n = 1'd1;
56         cntA_Module = 10'd5;
57         cntB_Module = 10'd5;
58         #(PERIOD * 28);
59         $stop;
60     end
61 end
62
63
64 endmodule

```

Выполним запуск этого теста, средствами Quartus и получим следующий результат:

 


Рис. 4.2. Результат моделирования.

Видим, что результат моделирования полностью соответствует ожиданиям, тогда перейдем к моделированию на плате, для этого создадим следующий модуль верхнего уровня:

```

1 module db_lab_MS_SV1 (
2     (* altera_attribute = "-name IO_STANDARD \"3.3-V LVCMSOS\", chip_pin = \"23\" *)
3     input CLK
4 );
5
6 bit rst_n;
7 bit AeqB, AmB, BmA;
8 bit CoutA, CoutB;
9 bit cntA_EQ_cntB;
10 bit [9:0] cntA_Module, cntB_Module;
11 bit [9:0] cntA, cntB;
12
13 lab_MS_SV1 U1 (
14     .CLK (CLK),
15     .cntA_Module (cntA_Module),
16     .cntB_Module (cntB_Module),
17     .rst_n (rst_n),
18     .CoutA (CoutA),
19     .CoutB (CoutB),
20     .cntA (cntA),
21     .cntB (cntB),
22     .cntA_EQ_cntB(cntA_EQ_cntB),
23     .AeqB (AeqB),
24     .AmB (AmB),
25     .BmA (BmA)
26 );
27
28 SP_unit U2 (
29     .source ({rst_n, cntA_Module, cntB_Module}),
30     .source_clk(CLK)
31 );
32
33 endmodule

```

Добавим SDC файл, чтоб задать требования тактовому сигналу, со следующим содержанием:

```

1 create_clock -name {CLK} -period 20.000 -waveform { 0.000 10.000 } [get_ports {CLK}]
2 derive_clock_uncertainty

```

Для отладки на устройстве будем использовать ISSP, с помощью которого будем подавать сигнал сброса и значения для счетчиков и Signal Tap II, которым будем отслеживать результаты. ISSP будет иметь следующие настройки:

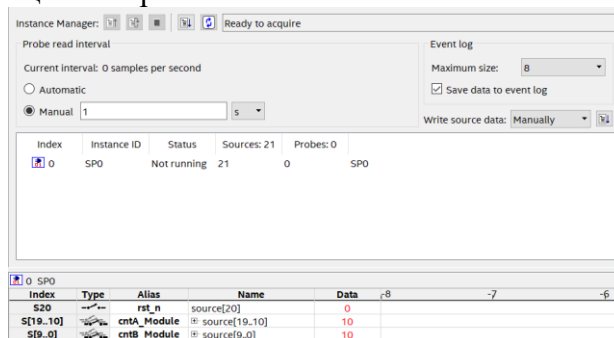


Рис. 4.3. Настройки ISSP.

А настройки Signal Tap II выглядят следующим образом:

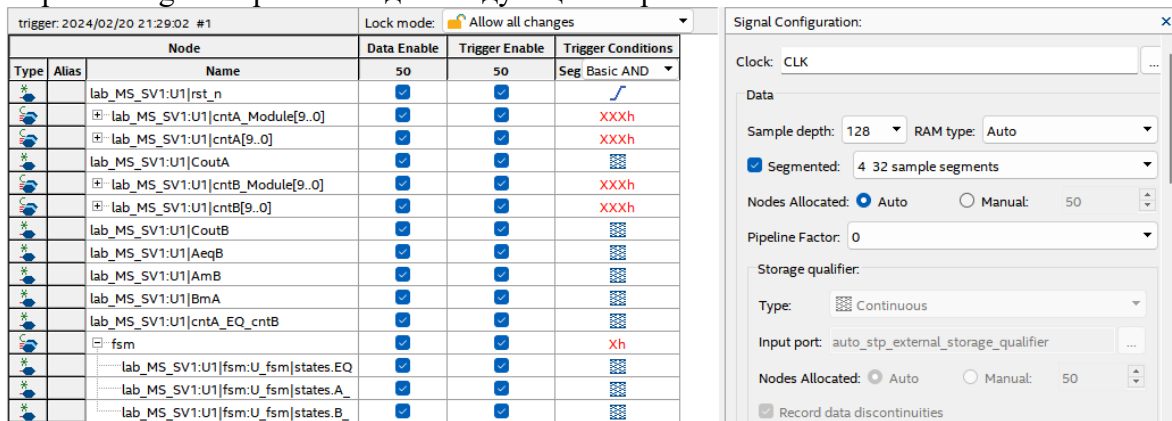


Рис. 4.4. Настройки Signal Tap II.

Как можно заметить, захват происходит по фронту сигнала сброса. Используя ISSP, запишем на устройство в cntA_Module сначала 10, потом 5, потом 10, потом 5, а в cntB_Module 10, 10, 5, 5. Между переключениями необходимо сбрасывать значения.

В результате ожидаем EQ, A, B, EQ, что мы видели при моделировании:

 


Рис. 4.5. Результат измерений в Signal Tap II.

Как можно заметить, Рис. 4.2 и Рис. 4.5 полностью совпадают, что свидетельствует о корректности работы устройства на ПЛИС.

После этого поменяем настройки Signal Tap II следующим образом:

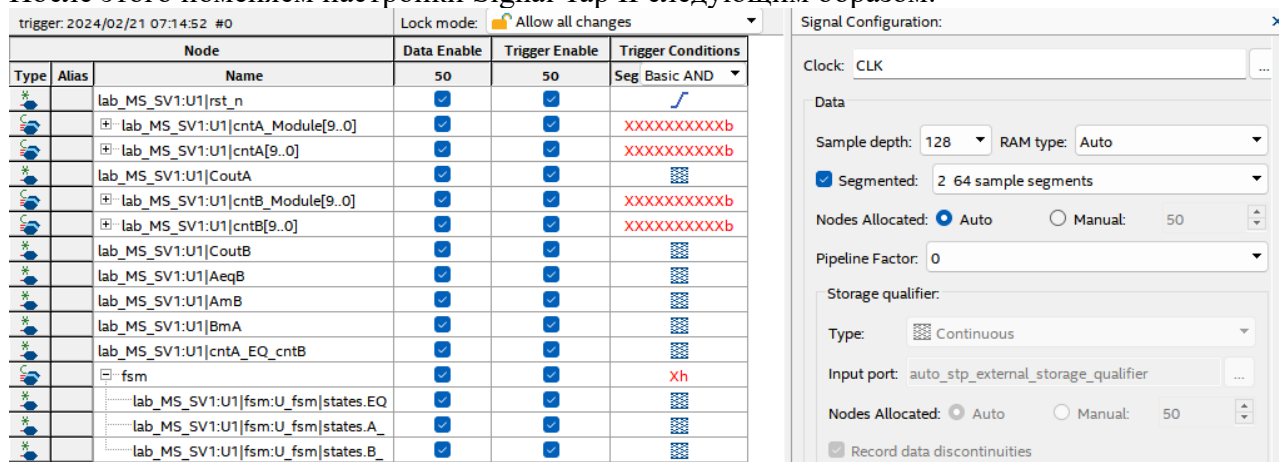


Рис. 4.6. Новые настройки Signal Tap II.

Таким образом будет выполняться захват 2 сегментов, вместо 4, как было ранее.

Запишем этот проект на плату и используя ISSP подадим в соответствии с вариантом, сначала 20, 40, а потом 40, 20. Ожидаем получить B, A. Между переключениями необходимо выполнить сброс.

На Signal Tap II получаем следующую диаграмму:

 


Рис. 4.7. Результат измерений в Signal Tap II.

Как мы видим, она полностью соответствует ожиданиям. Сначала при подаче комбинации 40; 20 мы получаем B, а после изменения их местами, получаем A.

5. Вывод:

В ходе лабораторной работы успешно пройден цикл проектирования, начиная с создания проекта и разработки модулей с использованием расширений SystemVerilog. Использование SystemVerilog предоставило широкий спектр новых возможностей по сравнению с Verilog, облегчая процесс разработки и улучшая читаемость кода.

Отладка проекта осуществлялась с помощью инструментов In-System Sources and Probes Editor и SignalTap II, что значительно повысило эффективность процесса. Эти инструменты позволили быстро выявить и исправить ошибки, что является ключевым аспектом при работе с любым проектом.