
Автоматизация проектирования дискретных устройств Экзамен Пример вопросов

Вопрос 1.

С использованием типов данных и конструкций **SystemVerilog** создайте иерархическое описание устройства, структура которого приведена ниже:

- Разрядность входов устройства определяется параметром W
- rg- параметризированный регистр:
 - о разрядность данных на входе устройства определяется параметром W
 - о разрядность данных на выходах устройства W
 - о регистр должен быть реализован как отдельный модуль
 - для задания выводов следует использовать интерфейс
- calc –параметризированный модуль вычисления (комбинационная схема, триггеров нет):
 - параметр сw разрядность входов
 - о разрядность выходов равна сw
 - о модуль должен быть реализован как отдельный модуль
 - при описании не следует использовать конструкции task и function
 - о операция, выполняемая модулем: res=a&b (при op=1) или a | b (при op=0)
 - о при описании модуля
 - для задания выводов следует использовать интерфейс
- Вход тактового сигнала устройства clk
- При иерархическом описании следует использовать конструкцию interface как для модулей, так и для всего устройства.

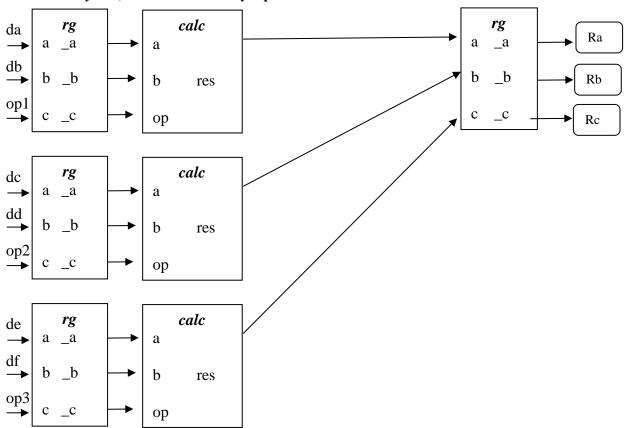

Для устройства, структура, которого и параметры заданы в вопросе 1, создайте описание теста класса 1 с использованием типов данных и конструкций расширения **System Verilog**:

о Обязательно: При написании теста следует использовать конструкцию interface.

Вопрос 3.

При наличии возможности реализуйте (синтезируйте) и проведите отладку описания с использованием пакета Quartus и/или ModelSim.

После выполнения загрузите архив папки проекта в раздел Файлы канала экзамена.

Вопрос 4.

Создайте экземпляр IP модуля ISSPE для подключения входов и выходов модуля

Вопрос 5

Создайте модуль для отладки на плате, который включает: созданный Вами модуль, экземпляр IP модуля ISSPE . Внешние выводы модуля для отладки – тактовый сигнал.

Осуществите компиляцию модуля для отладки на плате. Приведите снимок экрана RTL Viewer

Архив должен содержать:

- данный документ с заданием.
- Имя архива:

Номер группы (последние 3 цифры) $_{\Delta}$ Фамилия (английские буквы) $_{\Delta}$ номер билета. ($_{\Delta}$ ($_{\Delta}$ $_{\Delta}$ $_{\Delta}$ $_{\Delta}$